
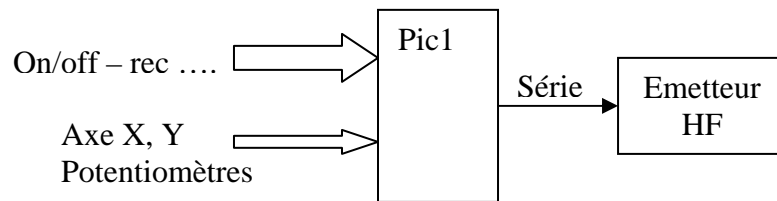


Partie émission :

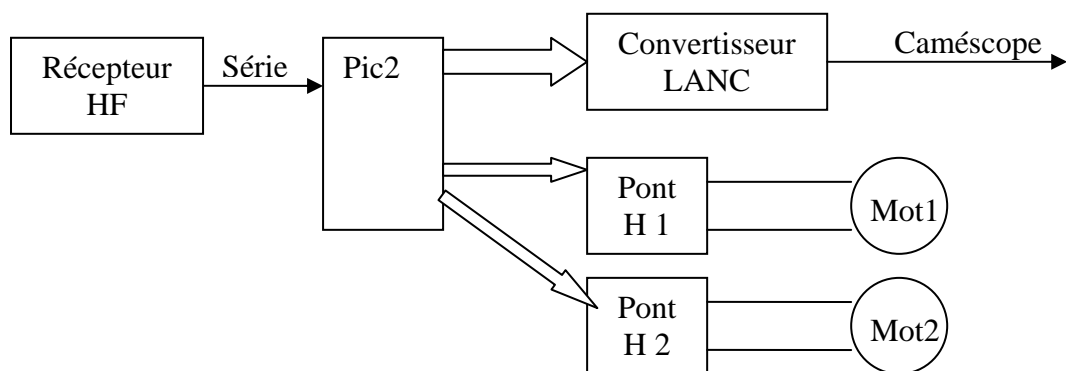

Partie réception :



En sortie du pic 2 on a deux sorties PWM et 2x2 sorties pour le sens et arrêt des moteurs
Le convertisseur lanc peut sûrement être mis dans le pic2

Pont en H : genre L6203 (48V, 4A max)
Emetteur/récepteur : 433Mhz, modules aurel